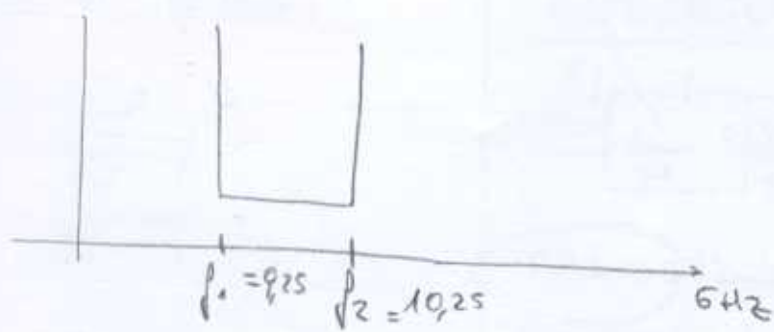


5



Atenuación:  $|S_{21}| = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega'}{\omega_i}\right)^2}$

Atenuación a  $f = 9.6 \text{ GHz}$

$$\frac{\omega'}{\omega_i} = \frac{1}{\omega} \left( \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) = \frac{1}{0.102699} \left( \frac{9.6 \text{ GHz}}{9.736 \text{ GHz}} - \frac{9.736 \text{ GHz}}{9.6 \text{ GHz}} \right) = \frac{-1.534722}{-4.14}$$

con  $\omega = \frac{f_2 - f_1}{f_0} = \frac{10.25 - 9.75}{9.9} = 0.102699$

$$f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2} = 9.736 \text{ GHz} \quad 9.9 = \sqrt{9.75 \cdot 10.25} = 9.96875$$

$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1 + (-1.53)^2} = 0.298$$


$10 \log = -12.6 \text{ dB}$

4) Filtro de orden 4 con inversores de impedancia.

orden filtro + 1 = # inv

↓  
Sino - 4 tramos con  $l = \frac{\lambda}{2}$

orden 4 con inv admit empieza

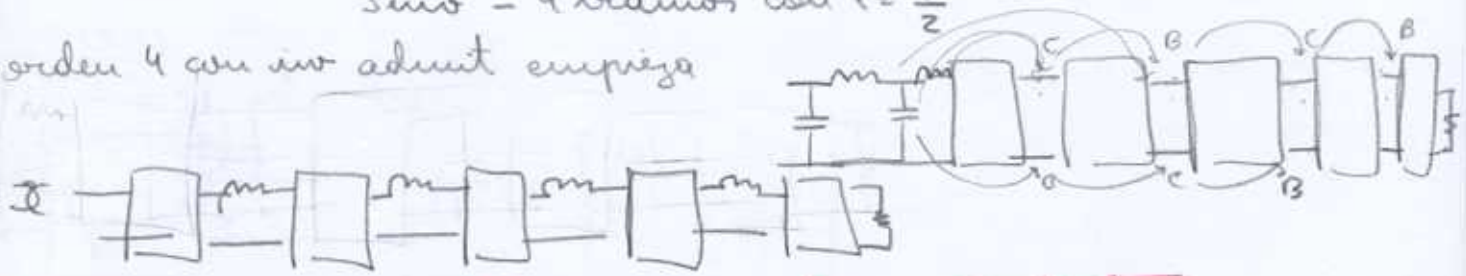

Un inversor de admitancia se realiza:

- $\bar{B} > 0 \rightarrow C \Rightarrow l_{i,i+1} > 0 \rightarrow \text{tramo} > \frac{\lambda}{2}$
- $\bar{B} < 0 \rightarrow \text{Bobina} \Rightarrow l_{i,i+1} < 0 \rightarrow \text{tramo} < \frac{\lambda}{2}$



Un inversor de impedancias se realiza:

- $\bar{X} > 0 \rightarrow \text{Bobina} \rightarrow l_{i,i+1} > 0 \rightarrow \text{tramo} > \frac{\lambda}{2}$
- $\bar{X} < 0 \rightarrow C \rightarrow l_{i,i+1} < 0 \rightarrow \text{tramo} < \frac{\lambda}{2}$

