
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ EMISSORS I RECEPTORS

Control, Quatrimestre Tardor. Novembre 2001.

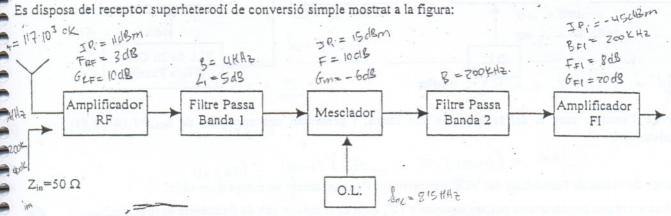Problema 1 --

Es disposa del receptor superheterodí de conversió simple mostrat a la figura:



Els paràmetres que caracteritzen aquest receptor són:

Temperatura equivalent de soroll de l'antena: T_A=1'7·10³ °K

Amplificador de RF: $G_{RF}=10 \text{ dB}, NF_{RF}=3 \text{ dB}$

Punt d'intercepció a l'entrada pels productes de 3r ordre: IPiRF=11 dBm

Filtre Passa Banda 1: Pèrdues d'inserció L₁=5 dB, B_{filme1}=4 MHz

 $G_m = -6 \text{ dB}, NF_m = 10 \text{dB}$ Mesclador:

Punt d'intercepció a l'entrada pels productes de 3r ordre: IP_{i,m}=15 dBm

Filtre Passa Banda 2: No té pèrdues d'inserció, Bfiltre2=200 KHz Amplificador de FI: GFI=20 dB, NFFI=8dB, BFI=200 kHz

Punt d'intercepció a l'entrada pels productes de 3r ordre: IP_{i,Fl}=-45 dBm

K=1.38 10-23 J/K Temperatura física del receptor: To=290 °K

Distorsió per llei cúbica

La freqüència del senyal rebut és f. = 10 MHz. i la freqüència de l'oscil·lador local és foi = 8'5 MHz.


A l'entrada del receptor es té, a part del senyal útil, dos senyals separats 200 KHz i 400 KHz del senyal útil i amb una potència de -50 dBm.

Es demana:

- a) Determinar la selectivitat dels filtres per garantir un rebuig a l'entrada referit a la sensibilitat de 46 dB.
- b) Calcular la sensibilitat del receptor en µVef.
- c) Calcular la relació senyal-soroll a l'entrada del demodulador.
- d) Quant val la frequència útil a la sortida?

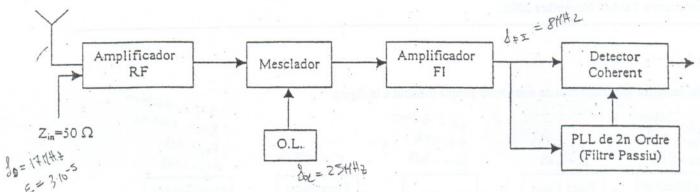Problema 2

Es disposa d'un PLL de segon ordre amb filtre passiu per recuperar la portadora tal com mostra la figura.



Tant l'oscil·lador de l'emissor com el del receptor no són ideals, i presenten una estabilitat de $\epsilon_{OLe}=3.10^{-5}$ i de $\epsilon_{OLe}=7.10^{-5}$ respectivament.

Es demana:

- a) Quin és el marge de valors de l'estabilitat del VCO per permetre l'enganxament en menys d'un cicle?
- b) Si l'error de fase en règim permanent no pot ser superior a 10°, quin és el màxim salt de frequència acceptable?
- c) Considerant que el senyal d'entrada al PLL està contaminat per soroll tèrmic, quin és el valor màxim de la densitat espectral de potència del soroll (N_o/2) per garantir un Jitter de la portadora recuperada menor que 4°?

Dades:

Freqüència portadora: f_o=17 MHz

Frequència intermitja: f_{FI} = 8 MHz

$$\xi = 0.7$$

$$A = 6 \text{ mVef}$$

$$K = 3.5 \cdot 10^7 (s.V)^{-1}$$

$$\tau_1 = 1.8 \text{ ms}$$

$$\tau_2 = 4 \mu s$$

$$\Delta \omega_P \equiv \frac{8}{\pi} \sqrt{2.\xi.\omega_n.A.K-\omega_n^2}$$

$$\Delta\omega_L = 2.\xi.\omega_n$$

$$N^{2}(f) = \phi(f)$$

B=15/1-57